
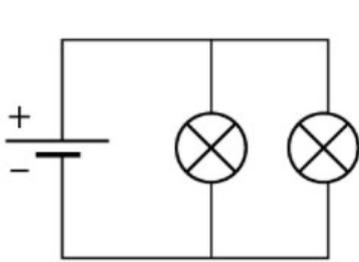


15 Des circuits à comparer

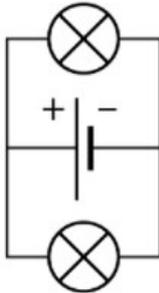
On considère les circuits électriques suivants :




A




B

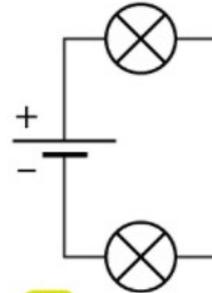


C

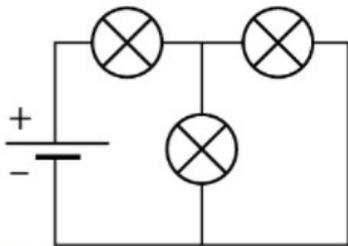

D

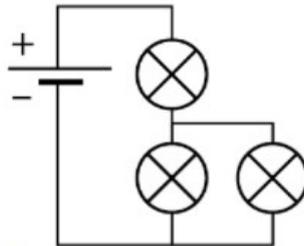

E

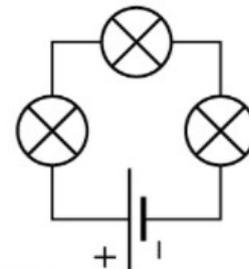

F

1. Dans quels circuits les lampes sont-elles :
 - a. en série ?
 - b. en dérivation ?
2. Quels circuits sont identiques ?

Des lampes sont en	série	dérivation
CIRCUIT A		x
CIRCUIT B		x
CIRCUIT C	x	
CIRCUIT D	x	x
CIRCUIT E	x	x
CIRCUIT F	x	

Les circuits identiques sont ceux qui sont surlignés de la même couleur.